

完成済テストベンチの配布

- https://github.com/3zki/lsi1_tutorial
- git clone コマンドで各自ダウンロードすること

```
[ub123456@remote01 ~]$ git clone https://github.com/3zki/lsi1_tutorial
```

SKY130で学ぶLSI回路設計




naklab

オン抵抗測定

講義資料より


■ 現実のオン抵抗はきれいに2:1になってない

 

オン抵抗測定

■ PMOS/NMOSのオン抵抗を測定する ($L=0.15\mu\text{m}$, $W=1.0\mu\text{m}$)

 - ドレインーソース間に電圧源vp ($V=1.8$), vn ($V=1.8$)を置く
- ゲートに電圧源vg ($V=0$)を置く
- DC解析でvgの電圧を $0\text{V} \rightarrow 1.8\text{V}$ 間で掃引
- 電圧源vp, vnの消費電流を見る



DC解析書式



dc [電圧源] [開始電圧] [終了電圧] [ステップ幅]

消費電流

ngspice: vp#branch, vn#branch または gaw: i(vp), i(vn)

Xschem 構成例 (L=0.15 μ m)

MODELS

  

SPICEネットリストで
GNDは数字の0で書く


ngspice

```
VG G 0 dc 0
VP PS 0 dc 1.8
VN ND 0 dc 1.8
.control
save all
dc VG 0 1.8 0.1
write trbench.raw
.endc
```

ピン名は基本任意だが、
基準となるGND or 0を必ず入れる事
“VSS”は0に変換されない！

シミュレーション結果例

naklab

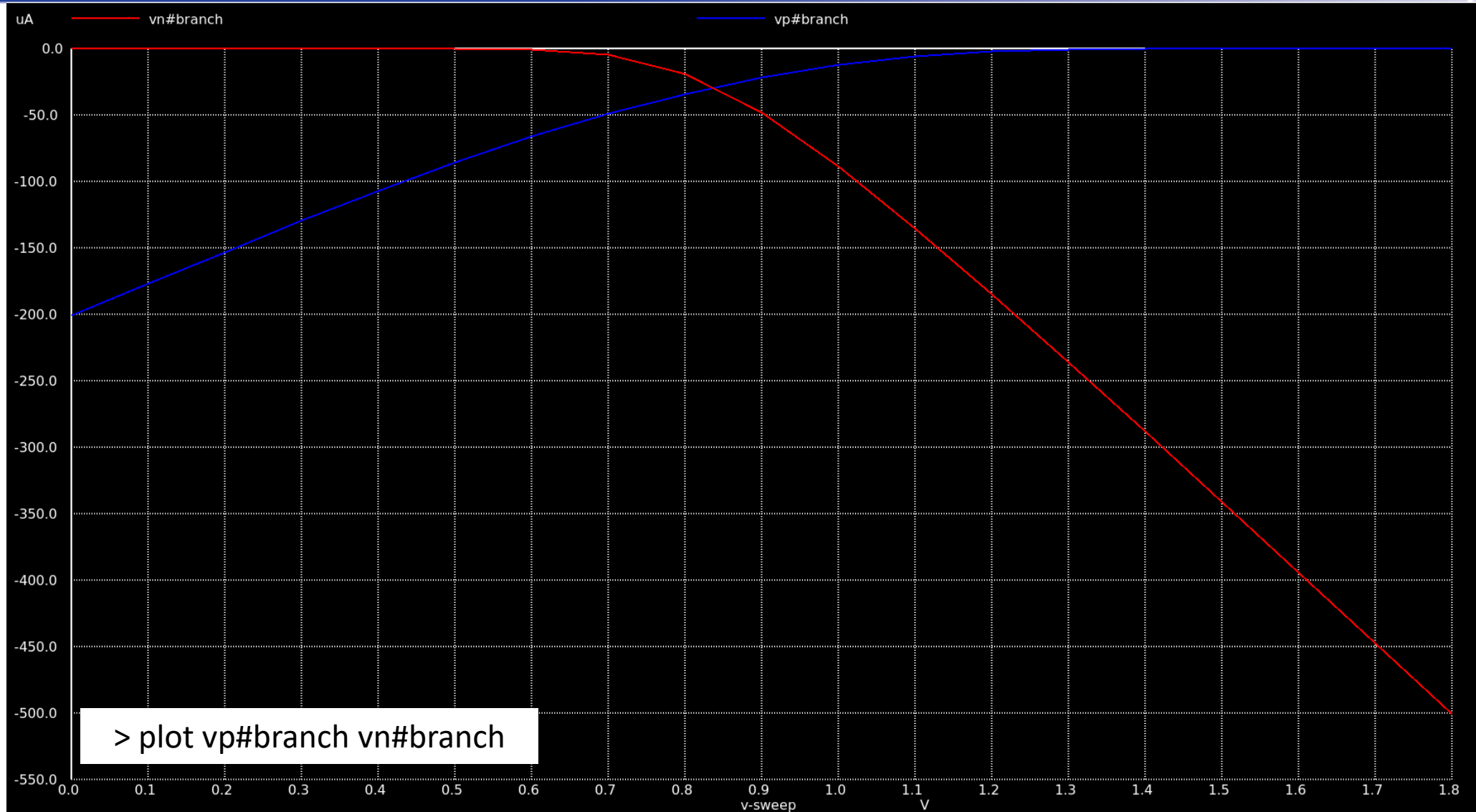

ngspiceの生データ出力方法

naklab

- wrdataで特定のデータを抽出可能

- ホームディレクトリ (/home/[ユーザ名]/) にvp.txt, vn.txtが生成される

vp.txt

```
0.00000000e+00 -2.00726126e-04
1.00000000e-01 -1.76783868e-04
2.00000000e-01 -1.52856174e-04
3.00000000e-01 -1.29370810e-04
4.00000000e-01 -1.06779404e-04
5.00000000e-01 -8.55349063e-05
6.00000000e-01 -6.60656564e-05
7.00000000e-01 -4.87492484e-05
8.00000000e-01 -3.38904626e-05
9.00000000e-01 -2.17083481e-05
1.00000000e+00 -1.23365952e-05
1.10000000e+00 -5.82743752e-06
1.20000000e+00 -2.07958988e-06
1.30000000e+00 -5.36969830e-07
1.40000000e+00 -1.19564554e-07
1.50000000e+00 -2.81003906e-08
1.60000000e+00 -6.92577344e-09
1.70000000e+00 -1.63614705e-09
1.80000000e+00 -3.19909099e-10
```

vn.txt

```
0.00000000e+00 -2.03659312e-12
1.00000000e-01 -4.80682161e-12
2.00000000e-01 -3.99689171e-11
3.00000000e-01 -4.84302376e-10
4.00000000e-01 -5.99945693e-09
5.00000000e-01 -7.04327370e-08
6.00000000e-01 -6.97912479e-07
7.00000000e-01 -4.74592920e-06
8.00000000e-01 -1.91451559e-05
9.00000000e-01 -4.83465908e-05
1.00000000e+00 -8.87674453e-05
1.10000000e+00 -1.35141610e-04
1.20000000e+00 -1.84593052e-04
1.30000000e+00 -2.35816015e-04
1.40000000e+00 -2.88115929e-04
1.50000000e+00 -3.41048569e-04
1.60000000e+00 -3.94303222e-04
1.70000000e+00 -4.47655558e-04
1.80000000e+00 -5.00941446e-04
```

ngspice

```
VG G 0 dc 0
VP PS 0 dc 1.8
VN ND 0 dc 1.8
.control
dc VG 0 1.8 0.1
wrdata ~/vp.txt vp#branch
wrdata ~/vn.txt vn#branch
.endc
```

オン抵抗

L=0.15 μ m, W=1.0 μ m ときの静特性

■ PMOS: 0.00000000e+00 -2.00726126e-04

■ ドレインソース間は1.8Vなので、 $1.8/2.01e-4 = 9.0k\Omega$

■ NMOS: 1.80000000e+00 -5.00941446e-04

■ ドレインソース間は1.8Vなので、 $1.8/5.01e-4 = 3.6k\Omega$

■ オン抵抗とサイズは概ね逆比の関係がある → P : N = 2.5 : 1

□ トランジスタサイズは通常、Wを変える

SKY130で学ぶLSI回路設計





naklab

参考: 入力容量の求め方

注意事項

- ネットでMOSFETの入力容量(C_{iss})を検索すると下記の式がでてくる
- $C_{iss} = C_{gs} + C_{gd}$ = ゲートソース間容量 + ゲートドレイン間容量
- LSIのCMOSではゲートボディ間容量も考慮する必要がある
- $C_{gg} = |C_{gs} + C_{gd} + C_{gb}|$
 - ゲート容量は C_{gg} というパラメータで表される
 - 出力容量=ドレイン容量 $C_{dd} = |C_{dg} + C_{ds} + C_{db}|$
 - C_{gd} 、 C_{dg} はどちらもドレイン・ゲート間の寄生容量を表しているが、 C_{dg} はドレイン電圧が変化した時に影響する寄生容量である一方、 C_{gd} は ゲート電圧が変化した時に影響する寄生容量。 普通は $C_{dg} \neq C_{gd}$


動作点解析(OP)

  

COMMANDS
SIM=ngspice

```
VG G 0 dc 0.9  
VP PS 0 dc 1.8  
VN ND 0 dc 1.8  
.control  
save all  
dc VG 0 1.8 0.1  
write trbench.raw  
op  
show m > ~/test.txt  
.endc
```

TT_MODELS

 

以下2行を追加

```
op  
show m > (ファイルパス)
```


show m

■ 長いのでテキストへの保存をオススメ

□ show m > ~/test.txt など

■ 保存したテキストのみかた

□ gedit ~/test.txt など

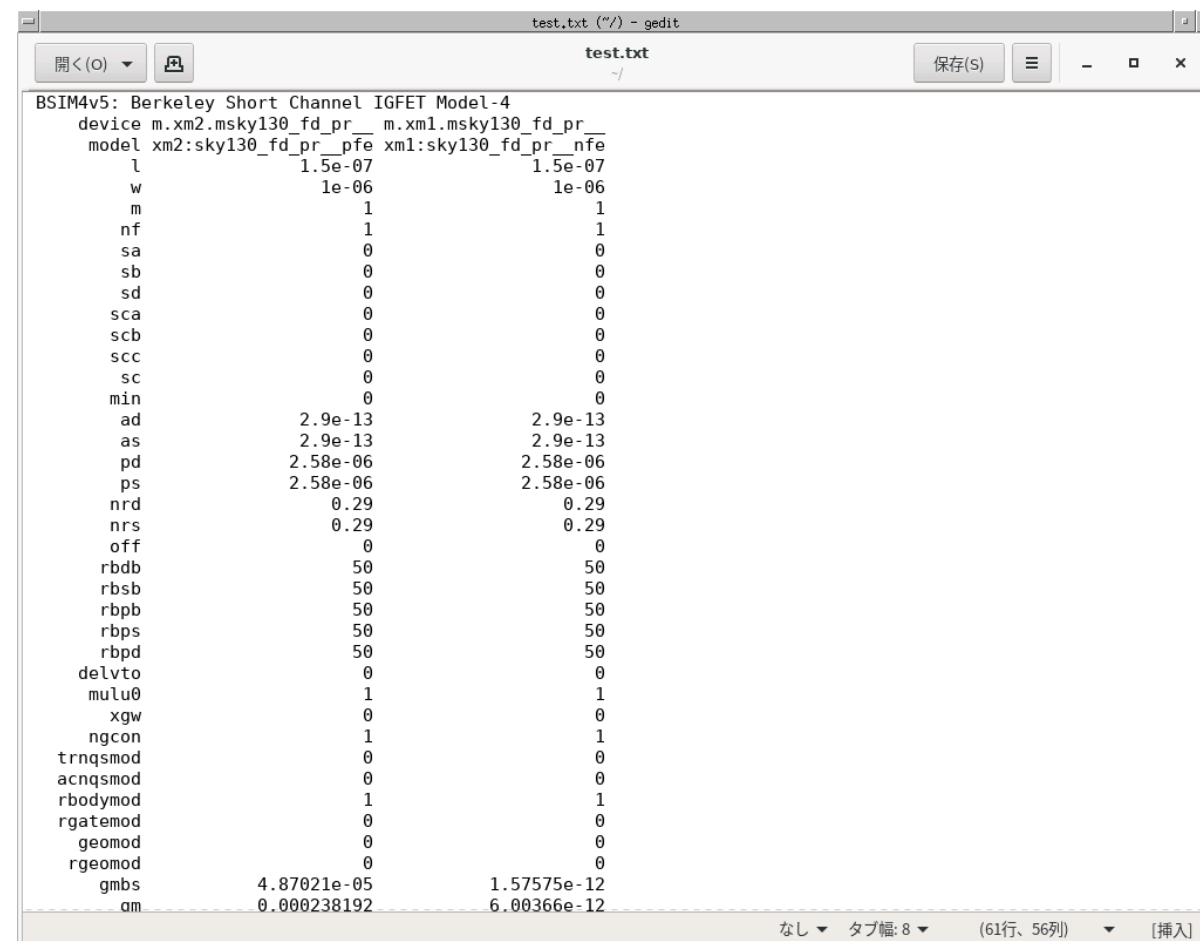

```
test.txt (~/) - gedit
test.txt
~/
保存(S)
開く(O)
BSIM4v5: Berkeley Short Channel IGFET Model-4
device m.xm2.msky130_fd_pr_ m.xm1.msky130_fd_pr_
model xm2:sky130_fd_pr_pfe xm1:sky130_fd_pr_nfe
l 1.5e-07 1.5e-07
w 1e-06 1e-06
m 1 1
nf 1 1
sa 0 0
sb 0 0
sd 0 0
sca 0 0
scb 0 0
scc 0 0
sc 0 0
min 0 0
ad 2.9e-13 2.9e-13
as 2.9e-13 2.9e-13
pd 2.58e-06 2.58e-06
ps 2.58e-06 2.58e-06
nrd 0.29 0.29
nrs 0.29 0.29
off 0 0
rbdb 50 50
rbsb 50 50
rbpb 50 50
rbps 50 50
rbpd 50 50
delvto 0 0
mulu0 1 1
xgw 0 0
ngcon 1 1
trnqsm0d 0 0
acnqsm0d 0 0
rbodysm0d 1 1
rgatem0d 0 0
geom0d 0 0
rgeom0d 0 0
gmbs 4.87021e-05 1.57575e-12
am 0.000238192 6.00366e-12
なし タブ幅: 8 (61行、56列) [挿入]
```

SKY130で学ぶLSI回路設計



naklab


インバータ／バッファの遅延時間

インバータ／バッファの遅延時間

- 遅延時間を検証する際は入力段・出力段のFOが必要！

$P=2.5\mu$ / $N=1\mu$

$P=25\mu$ / $N=10\mu$

 

- 初段インバータサイズは $w_p = 2.5\mu\text{m}$, $w_n = 1\mu\text{m}$
- 出力段の負荷容量は入力容量の10倍
- 中間にバッファ (インバータ×2) を置く このバッファ設計する
- Ina から outy までの遅延時間の最小化をめざす

バッファ遅延時間

- 6段のインバータチェーンをシミュレーション
- 時間対電圧の波形を見たいのでトランジェント解析を行う

トランジェント解析書式

tran [最小ステップ幅] [解析時間]

Xschem 構成例 (L=0.15 μ m)


COMMANDS
SIM=ngspice

```
VA ina 0 pulse (0 1.8 0 40p 40p 0.5n 1n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 2n
plot v(ina) v(outy) v(outy2)
write 6inv_test.raw
.endc
```


MODELS




このFOをどうする？

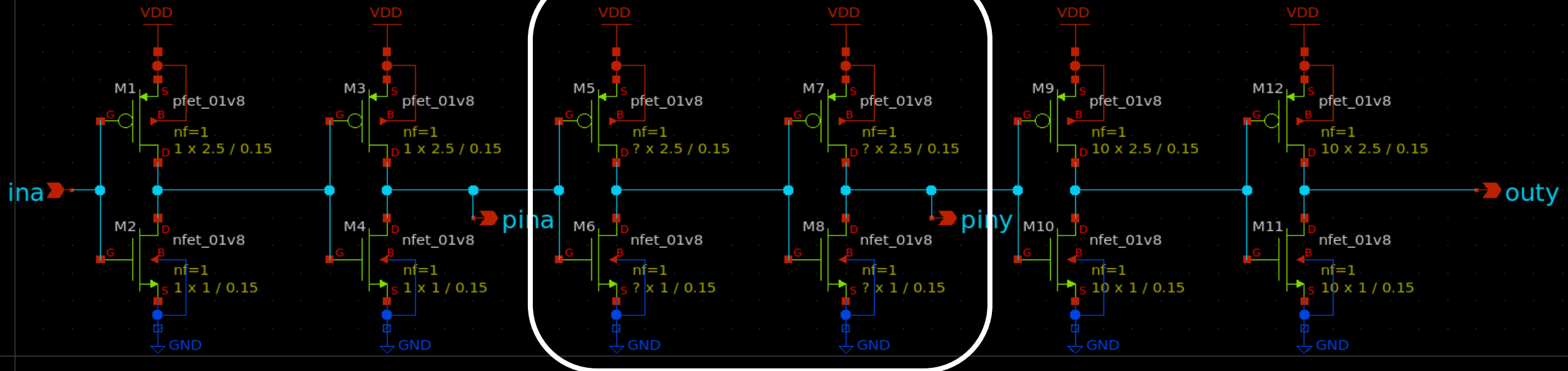

Xschem 構成例 (L=0.15μm)

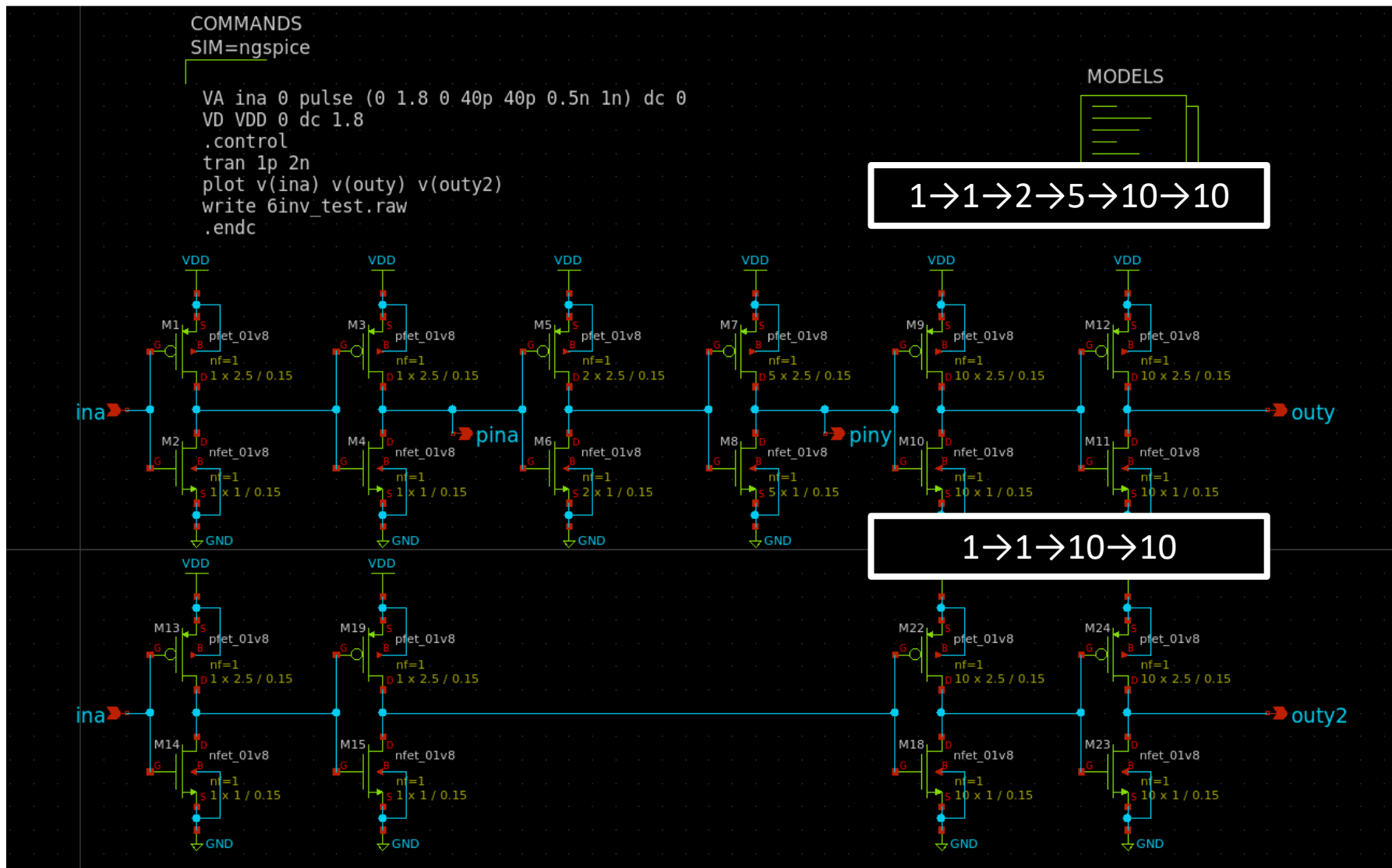

シミュレーション結果

 

meas を使う

- 波形やグラフから遅延時間を都度求めるのは面倒 → meas
 - 多機能コマンドだが、今回は遅延時間算出に絞って紹介

meas 書式

meas tran [変数] FIND time WHEN [条件] [コマンド]

- [変数] - 結果を代入する変数
- [条件] - 今回は “ $v(\text{クロック}) = V_{dd} / 2$ ”
- コマンド : RISE / FALL / CROSS のいずれかだが、CROSSは恐らく使わない。

meas を使う

- 波形やグラフから遅延時間を都度求めるのは面倒 → meas
 - 多機能コマンドだが、今回は遅延時間算出に絞って紹介

meas 書式例


meas tran delay1 FIND time WHEN v(vin)=0.9 RISE=2

v(vin)が2回目の立ち上がりで0.9Vの時の時間をdelay1に代入


meas tran delay2 FIND time WHEN v(vout)=0.9 FALL=2

v(vout)が2回目の立ち下がりで0.9Vの時の時間をdelay2に代入


ここの遅延時間を見る

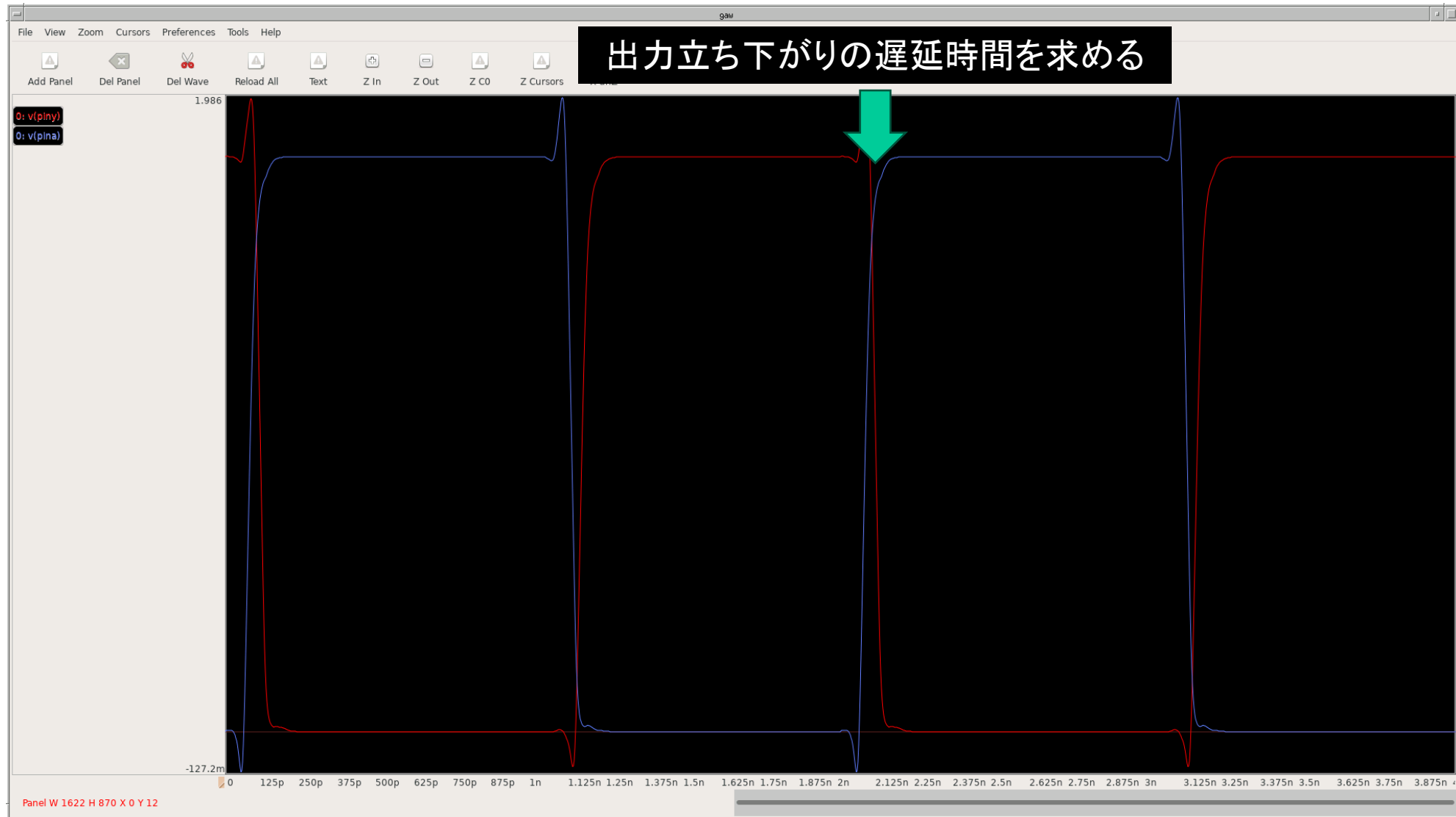

波形ビューワで遅延時間を見ると...

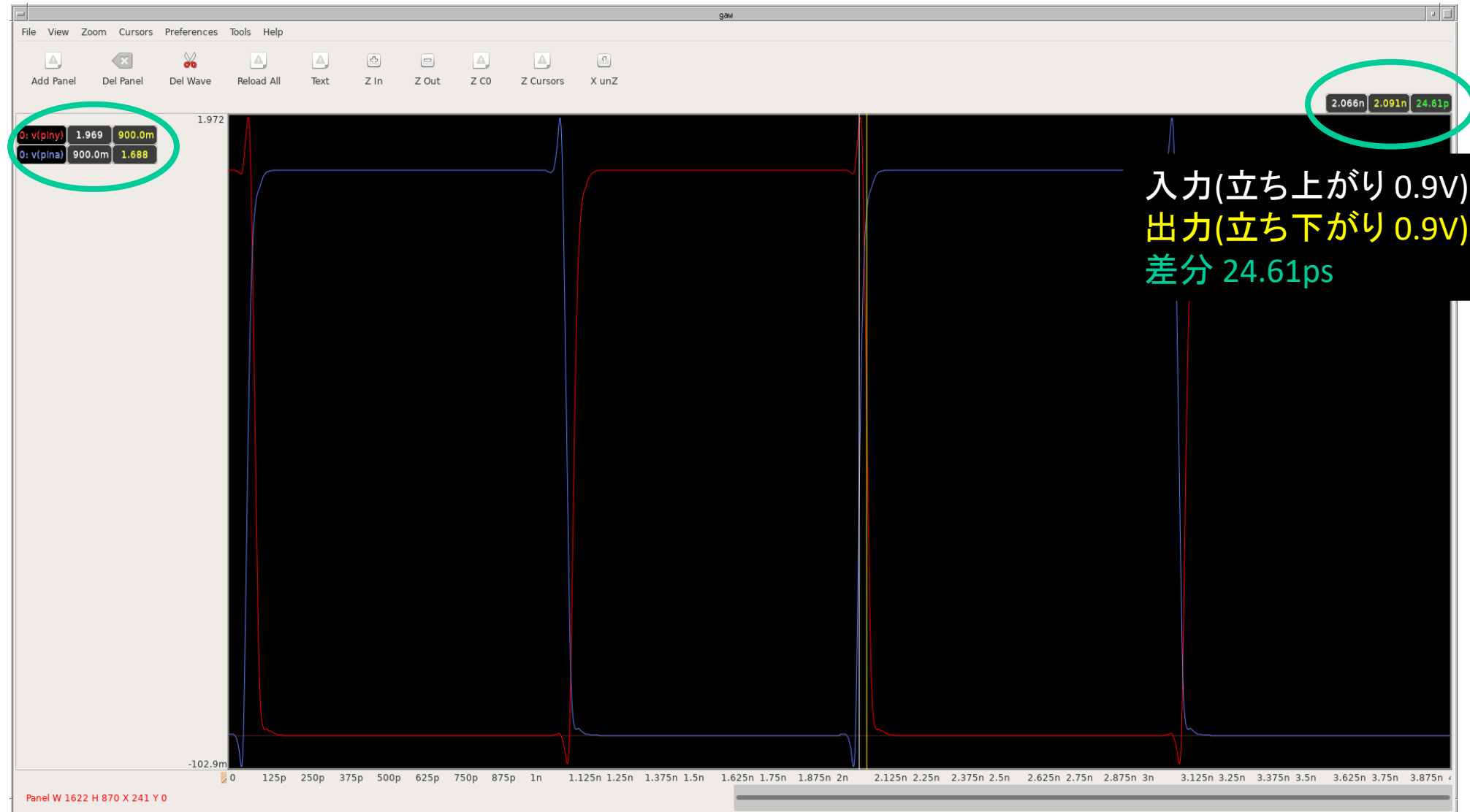

meas 遅延時間を見る

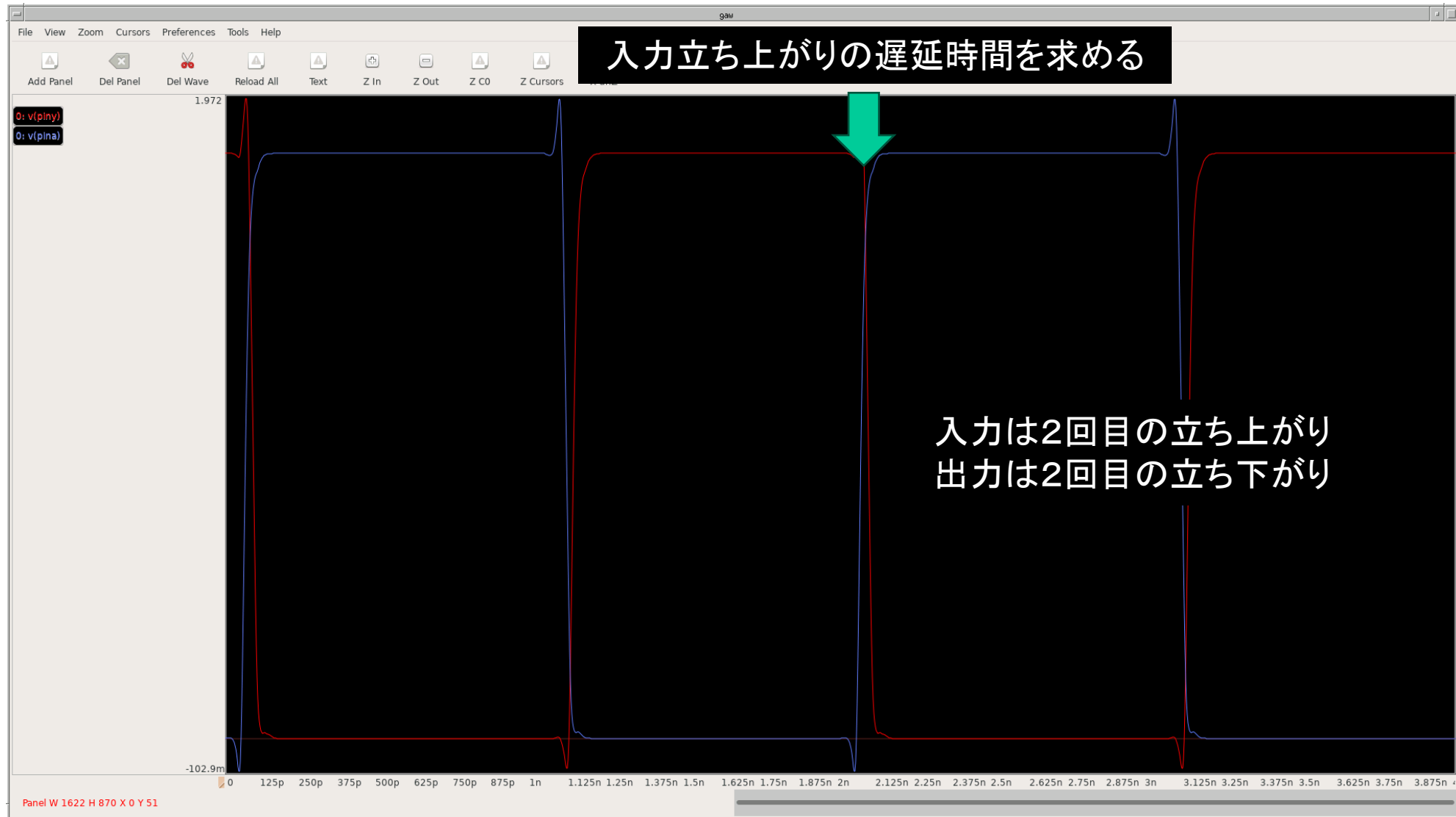


measで遅延時間を見ると...

```
ngspice
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
save all
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo tpHL = $&delay1
.endc
```

TT_MODELS



入力は2回目の立ち上がり
出力は2回目の立ち下がり

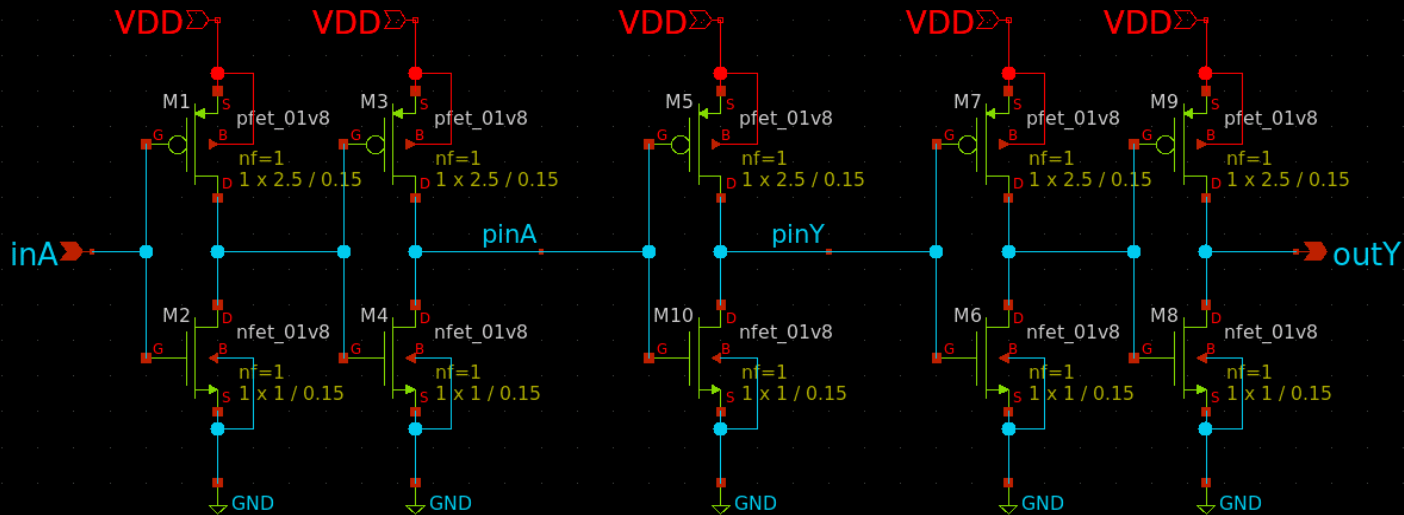

measで遅延時間を見ると...

```
ngspice
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
save all
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo tpHL = $&delay1
.endc
```

TT_MODELS

入力は2回目の立ち上がり
出力は2回目の立ち下がり

```
Reference value : 2.34850e-09
No. of Data Rows : 4029
delaya1          = 2.066458e-09
delayy1          = 2.091065e-09
tpHL = 2.4607E-11 ←遅延時間が自動で求まる
ngspice 1 ->
```

同様にして出力立ち上がり遅延時間を見る

ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
save all
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo tpHL = $&delay1


meas tran delayA2 find time WHEN v(pinA)=0.9 FALL=1
meas tran delayY2 find time WHEN v(pinY)=0.9 RISE=1
let delay2 = delayY2 - delayA2
echo tpLH = $&delay2
.endc
```

inv_delay.sch

TT_MODELS



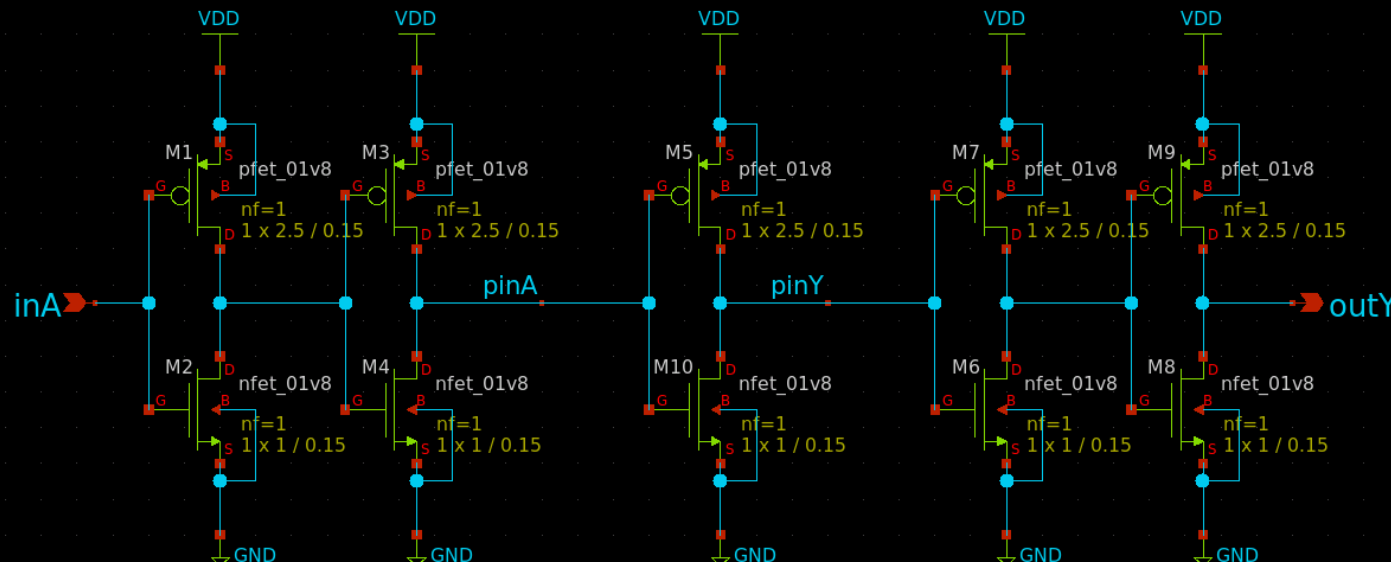Reference value : 2.37850e-09
No. of Data Rows : 4029
delaya1 = 2.066458e-09
delayy1 = 2.091065e-09
tpHL = 2.4607E-11
delaya2 = 1.109285e-09
delayy2 = 1.132613e-09
tpLH = 2.3328E-11
ngspice 1 -> █



SKY130で学ぶLSI回路設計



naklab

立ち上がり時間と立ち下がり時間

立ち上がり時間と立ち下がり時間

- オン抵抗、入力容量 C_{gg} 、出力容量 C_{dd} のパラメータを得た
- 第4回の講義資料より、遅延時間の近似式を再定義
- $t_{PHL} = 0.75 \times (C_{dd.no} + C_{dd.po} + C_{gg.ni} + C_{gg.pi})R_n$
 - 入力立ち上がり・出力立ち下がり遅延
- $t_{PLH} = 0.75 \times (C_{dd.no} + C_{dd.po} + C_{gg.ni} + C_{gg.pi})R_p$
 - 入力立ち下がり・出力立ち上がり遅延
 - C_{dd} = ドレイン容量、 C_{gg} = ゲート容量
- $R_n = R_p$ なら立ち上がり遅延と立ち下がり遅延は一致する？

立ち上がり時間と立ち下がり時間


- $N=1\mu$ 固定、PMOSの W を変更
 - 入力段・出力段のバッファも変更した

	2.0u	2.1u	2.2u	2.3u
t_{PHL}	23.238ps	23.496ps	23.764ps	24.035ps
t_{PLH}	23.889ps	23.725ps	23.591ps	23.482ps

- $N=1\mu$ なら $P=2.1\mu$ or 2.2μ がよさそう
- $R_n = R_p$ で立ち上がり遅延と立ち下がり遅延は一致しない
 - ちなみにDC解析では $w_p : w_n = 2.5 : 1$ だった

Q.遅延時間が小さいのはどっち？

inv_delay2.sch

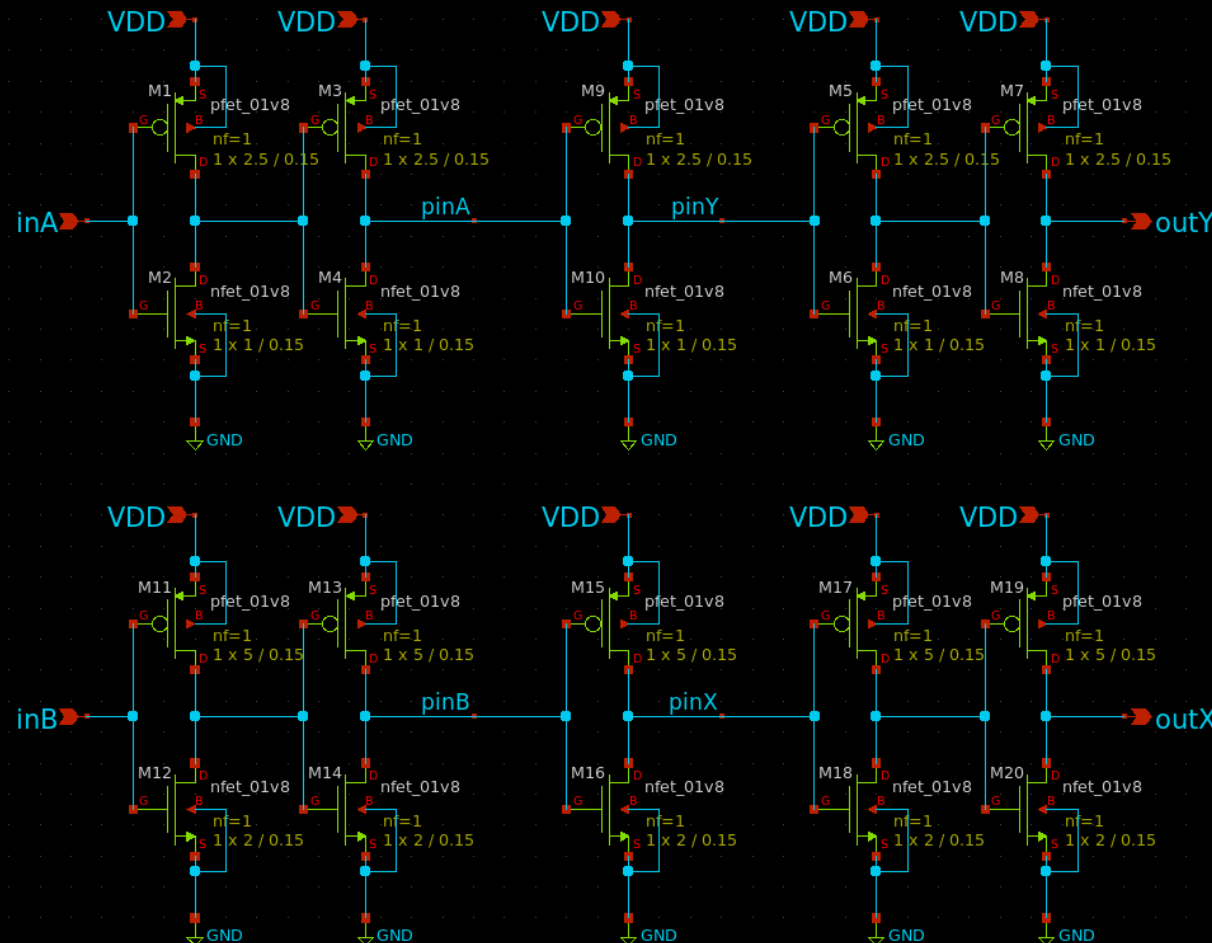

ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VB inB 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo tpHL = $&delay1
```

```
meas tran delayB1 find time WHEN v(pinB)=0.9 RISE=2
meas tran delayX1 find time WHEN v(pinX)=0.9 FALL=2
let delay1b = delayX1 - delayB1
echo tpHL = $&delay1b
```

```
meas tran delayA2 find time WHEN v(pinA)=0.9 FALL=1
meas tran delayY2 find time WHEN v(pinY)=0.9 RISE=1
let delay2 = delayY2 - delayA2
echo tpLH = $&delay2
```

```
meas tran delayB2 find time WHEN v(pinB)=0.9 FALL=1
meas tran delayX2 find time WHEN v(pinX)=0.9 RISE=1
let delay2b = delayX2 - delayB2
echo tpLH = $&delay2b
```

.endc

MODELS



ファンアウトについて

- PとNの比が同じであれば、**大きいほうがより低遅延**
- 低遅延を求めるほどレイアウトサイズは大きくなっていく
 - 実際は配線の寄生容量とVIAの寄生抵抗があるため、どこかで頭打ちになる

	t_{PHL}	t_{PLH}
P : N = 2.2 : 1.0	23.764ps	23.591ps
P : N = 4.4 : 2.0	22.384ps	22.952ps

ステップその1

- 立ち上がり遅延と立ち下がり遅延が殆ど同じになるようなPMOSとNMOSのサイズを見つける


ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
save all
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo tpHL = $&delay1


meas tran delayA2 find time WHEN v(pinA)=0.9 FALL=1
meas tran delayY2 find time WHEN v(pinY)=0.9 RISE=1
let delay2 = delayY2 - delayA2
echo tpLH = $&delay2
.endc
```

kadai1.sch

TT_MODELS

 

inverter.sch

 

注意事項

- Lは0.15uまたは0.18uのどちらかにする
- Wは0.05uステップで指定する
 - W=2.23uとかはダメ
 - 厳密に揃えようとしなくても良い
 - $w_p : w_n = 2.2 : 1$ (L=0.15u) でも良い
- 提出課題ではありませんが、今回決定したPMOSとNMOSのサイズは次回以降デザインを設計する上での基準(FO=1)になります
 - 2で割りにくい値や極端な値は避けるべき
 - NMOSの w_n は1u – 8uの範囲がオススメ